

# **Vysoké Učení Technické v Brně**

Fakulta informačních technologií



## **Elektronika pre informačne technológie**

2020/2021

### **Semestrálny projekt**

**Obsah**

1. Príklad.....3

2. Príklad.....9

3. Príklad.....12


4. Príklad.....16

# 1. Príklad

**Zadanie :**


sk.	$U_1$ [V]	$U_2$ [V]	$R_1$ [ $\Omega$ ]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$R_5$ [ $\Omega$ ]	$R_6$ [ $\Omega$ ]	$R_7$ [ $\Omega$ ]	$R_8$ [ $\Omega$ ]
D	105	85	420	980	330	280	310	710	240	200

$$U_{R6} = ?, I_{R6} = ?$$

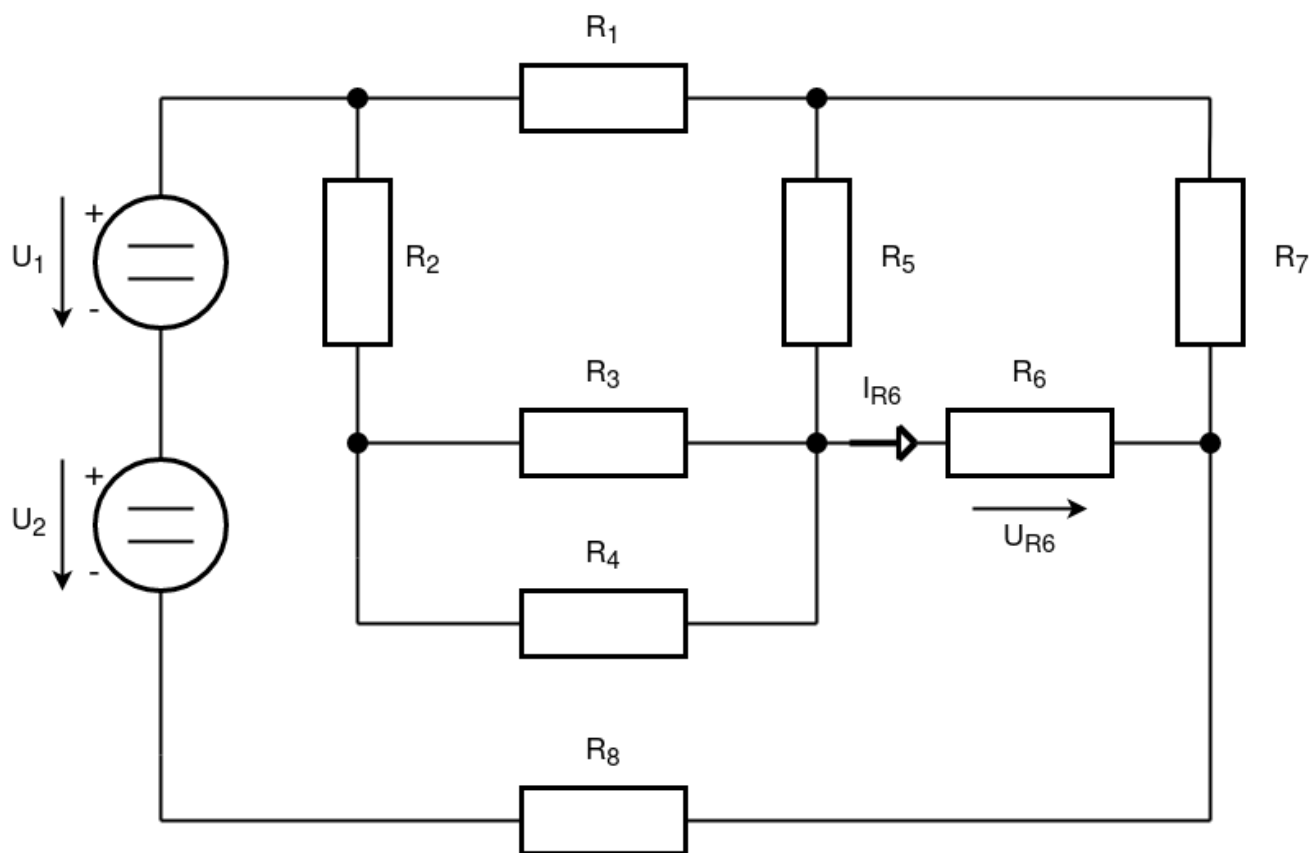


**Riešenie : metóda postupného zjednodušovania**

R4 a R3 sú zapojené paralelne

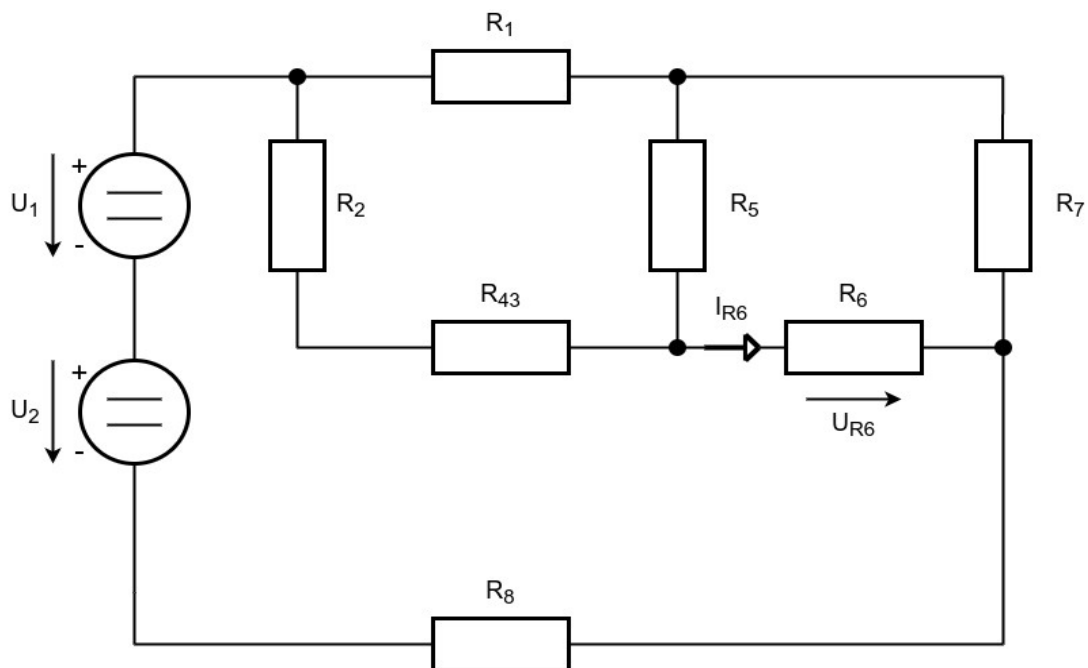


$$R_{43} = \frac{R_4 R_3}{R_4 + R_3} = \frac{280 * 330}{280 + 330} = 151.4754 \Omega$$

R2 a R43 sú zapojené sériovo

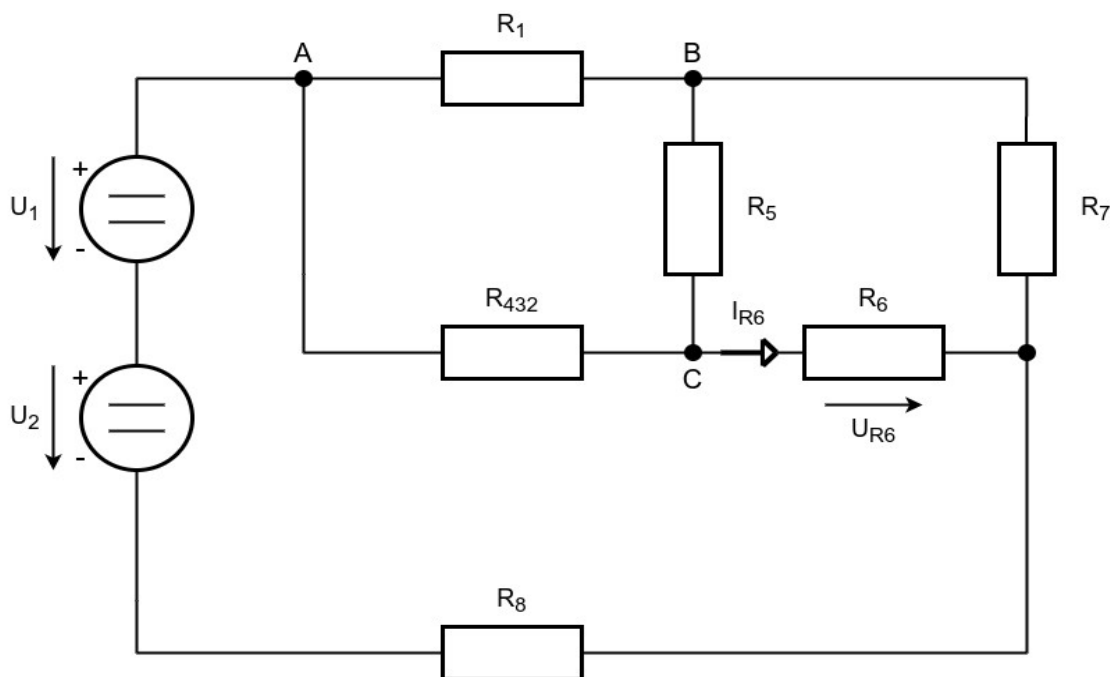

$$R_{432} = R_{43} + R_2 = 151.45754 + 980 = 1131.4754$$

Úprava na trojholnikový tvar

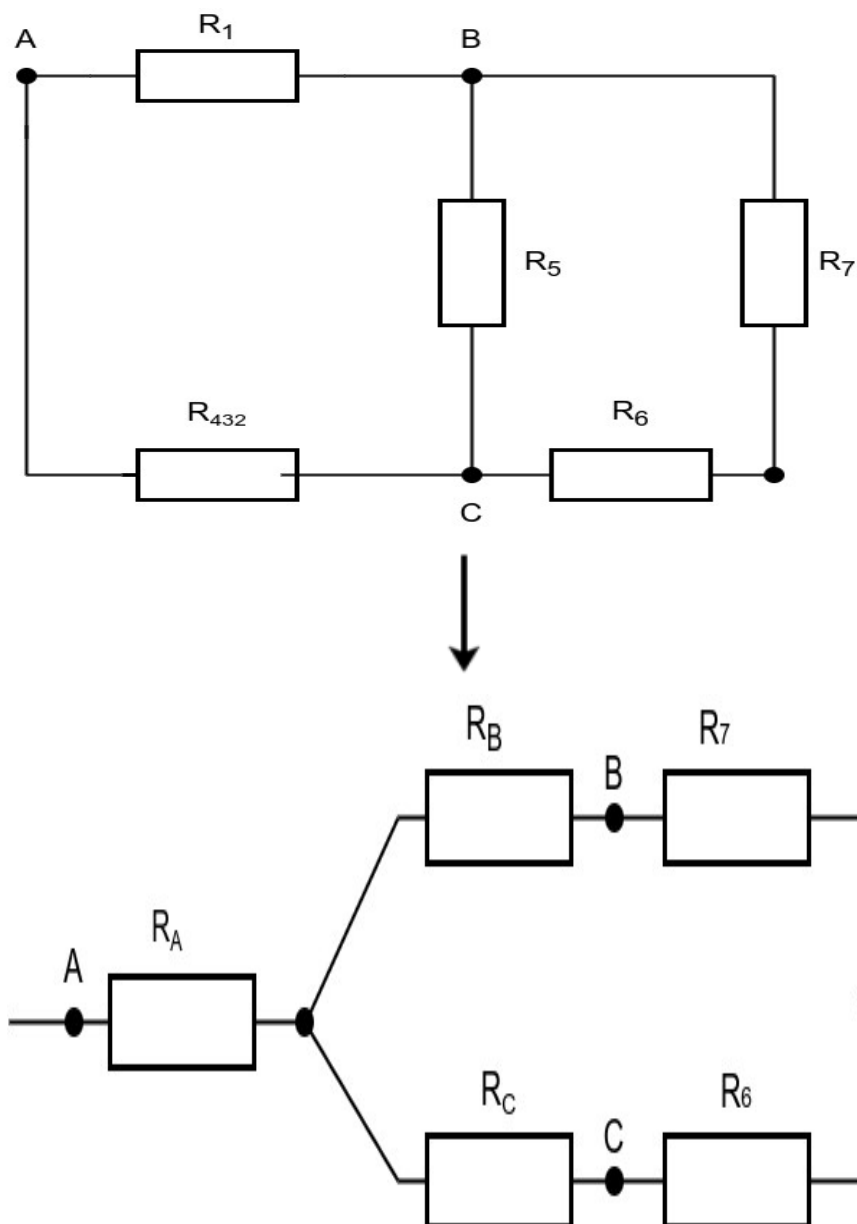


$$R_A = \frac{R_1 * R_{432}}{R_1 + R_{432} + R_5} = \frac{420 * 1131.4754}{420 + 1131.4754 + 310} = 255.2919 \Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 * R_5}{R_1 + R_{432} + R_5} = \frac{420 * 310}{420 + 1131.4754 + 310} = 69.94452 \Omega$$

$$R_C = \frac{R_{432} * R_5}{R_1 + R_{432} + R_5} = \frac{1131.4754 * 310}{420 + 1131.4754 + 310} = 188.4298 \Omega$$

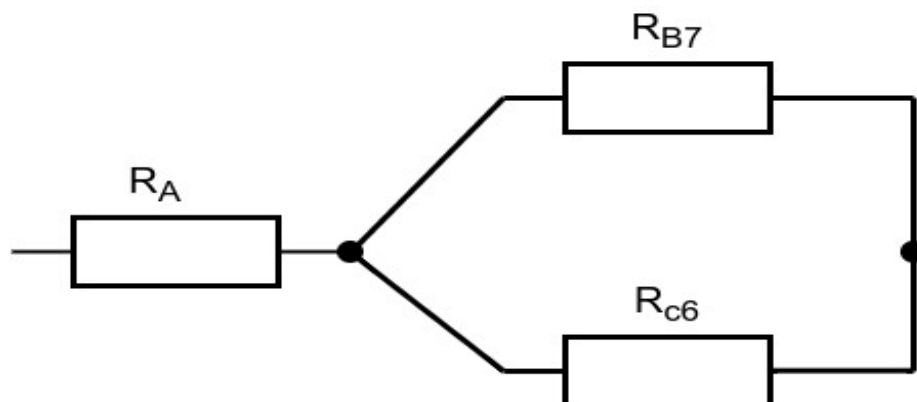
$R_B$  a  $R_7$  a aj  $R_C$  a  $R_6$  sú zapojené sériovo




$$R_{B7} = R_B + R_7 = 69.9445 + 240 = 309.9445 \, \Omega$$

$$R_{C6} = R_C + R_6 = 188.4298 + 710 = 898.4297 \, \Omega$$

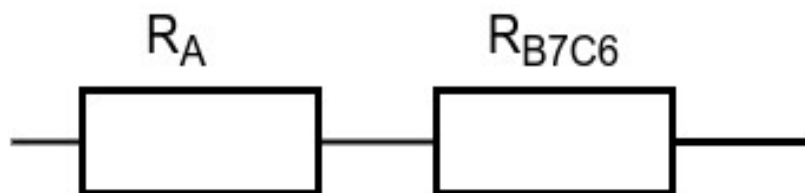
$R_{B7}$  a  $R_{C6}$  sú zapojené paralelne


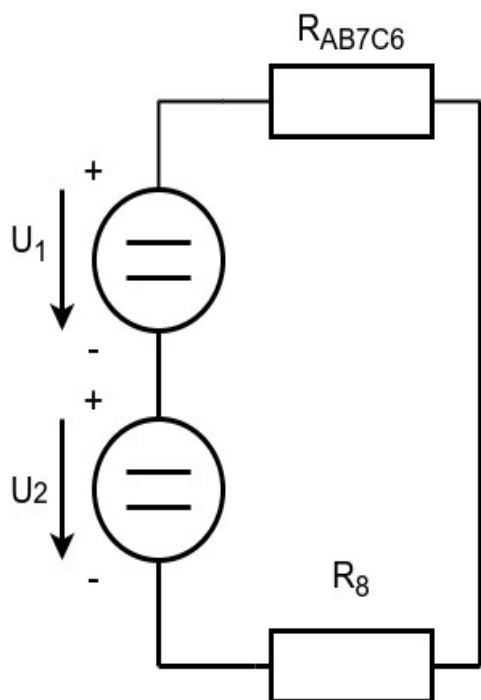
$$R_{B7C6} = \frac{R_{B7} * R_{C6}}{R_{B7} + R_{C6}} = \frac{309.9445 * 898.4298}{309.9445 + 898.4298} = 230.4446 \, \Omega$$


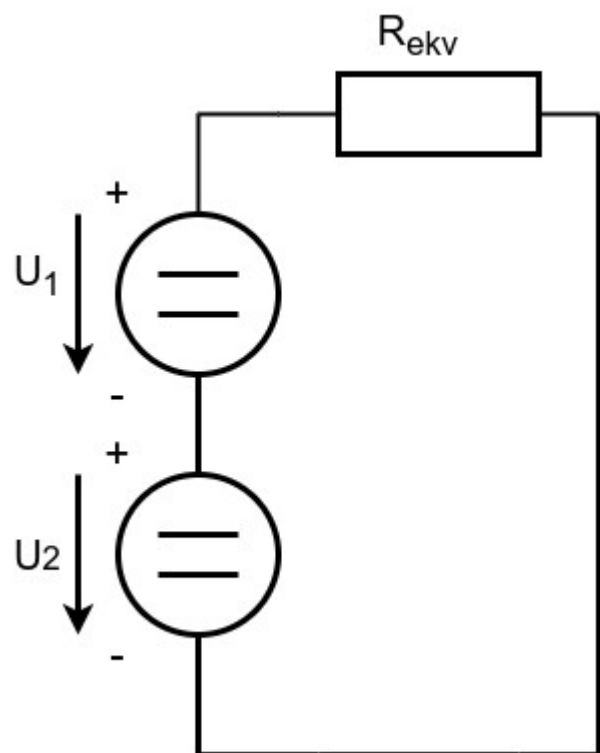
$$R_{AB7C6} = R_{B7C6} + R_A = 230.4446 + 255.2919 = 485.7366 \, \Omega$$



$$R_{REKV} = R_{AB7C6} + R_8 = 485.7365 + 200 = 685.7366 \, \Omega$$

Celkový proud I :

$$I = \frac{U}{R_{EKV}} = \frac{105 + 85}{685.7366} = 0.2771 \text{ A}$$

$U_{R6}$ ,  $I_{R6}$  :

$$U_{RB7C6} = I * R_{B7C6} = 0.27707 * 230.4446 = 63,8502 \text{ V}$$

$$I_{R6} = \frac{U_{RB7C6}}{R_{C6}} = \frac{63,8502}{898.4298} = 0.0711 \text{ A}$$

$$U_{R6} = I_{R6} * R_6 = 0.07107 * 710 = 50.4597 \text{ V}$$




## 2. Príklad

**Zadanie :**

sk.	U [V]	$R_1$ [ $\Omega$ ]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$R_5$ [ $\Omega$ ]	$R_6$ [ $\Omega$ ]
C	200	70	220	630	240	450	300


$$U_{R3} = ?, I_{R3} = ?$$

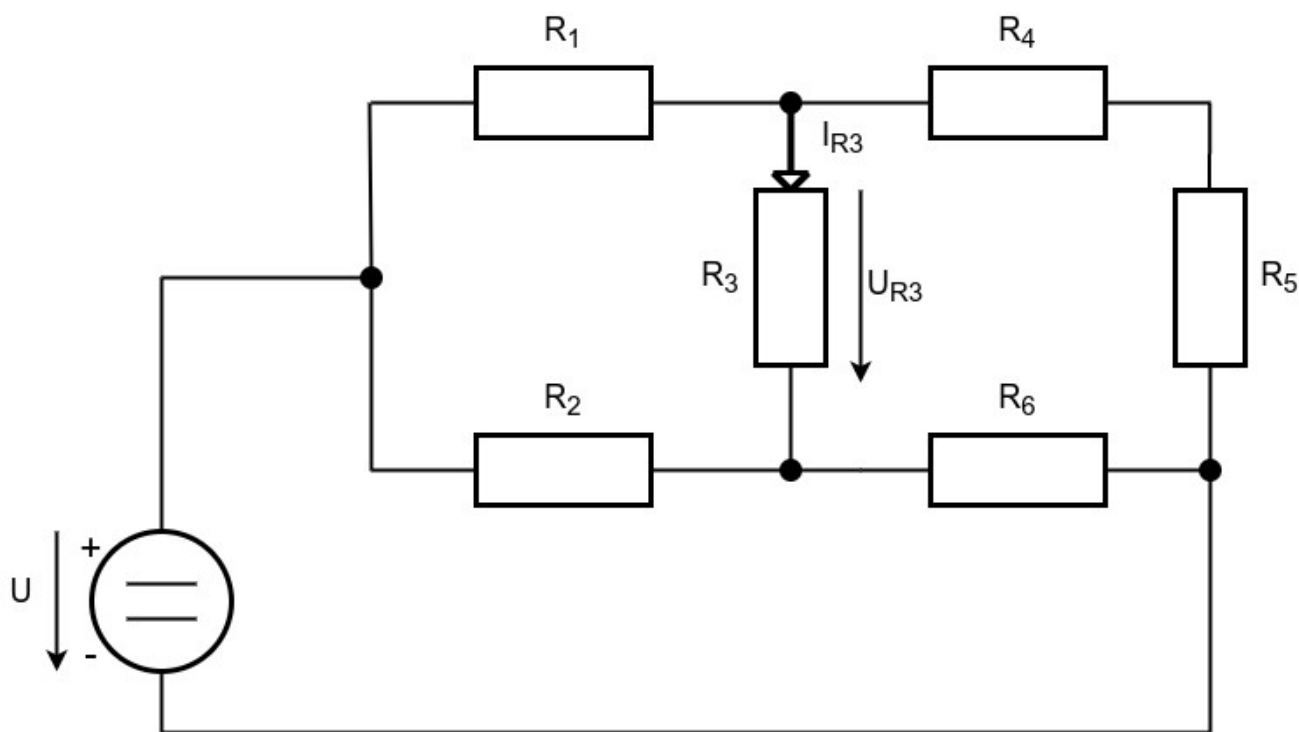

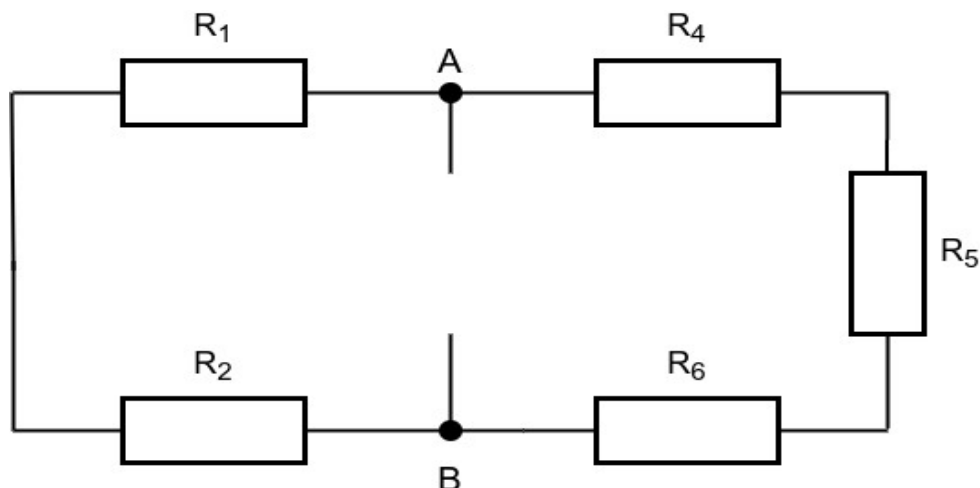
**Riešenie pomocou Théninovej vety**

Výpočet  $R_i$ :

Skratujeme napáťový zdroj odobratím  $R_3$



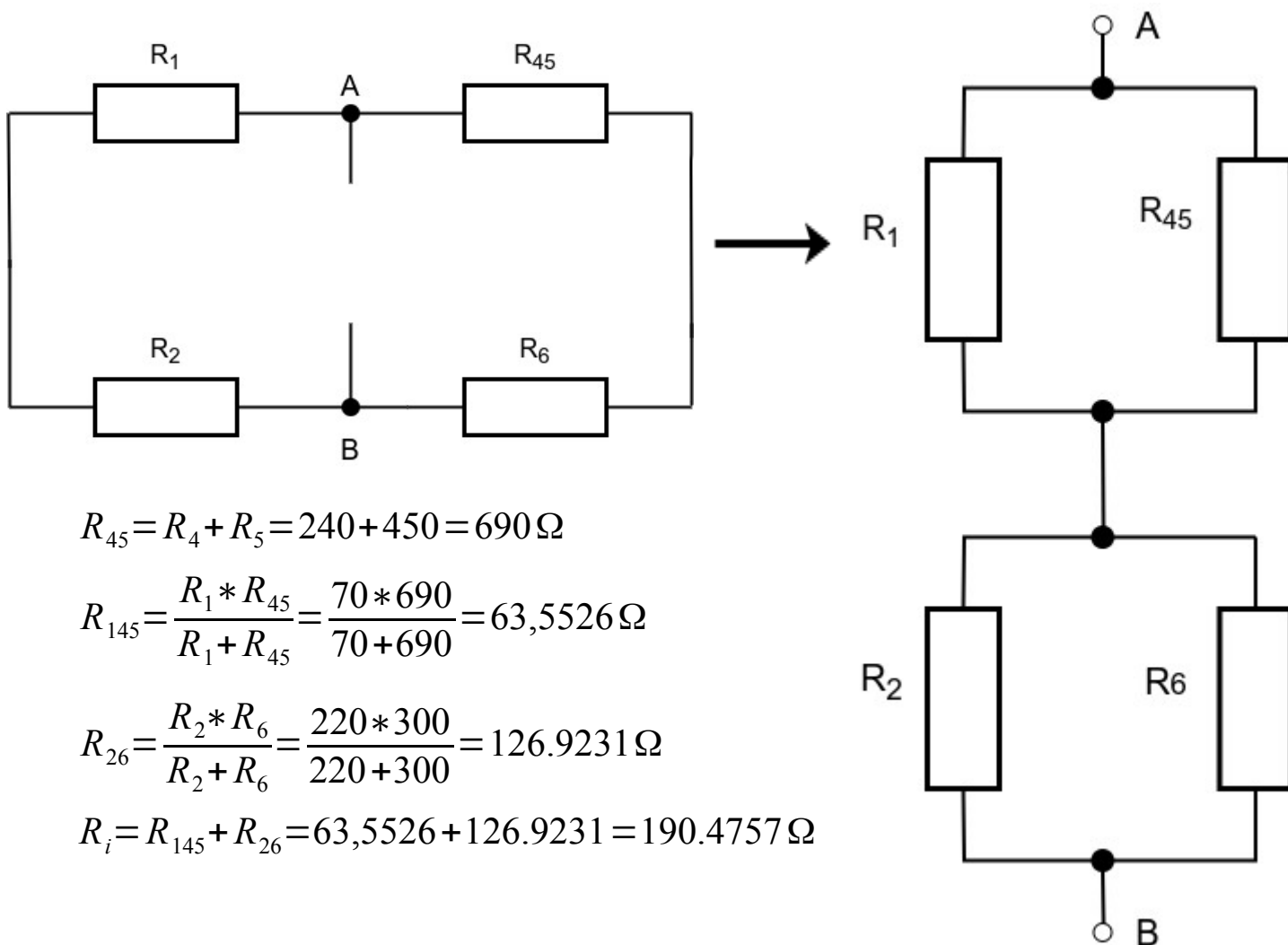Obvod postupným zjednoduňovaním upravujeme




$$R_{45} = R_4 + R_5 = 240 + 450 = 690 \, \Omega$$

$$R_{145} = \frac{R_1 * R_{45}}{R_1 + R_{45}} = \frac{70 * 690}{70 + 690} = 63,5526 \, \Omega$$

$$R_{26} = \frac{R_2 * R_6}{R_2 + R_6} = \frac{220 * 300}{220 + 300} = 126.9231 \, \Omega$$

$$R_i = R_{145} + R_{26} = 63,5526 + 126.9231 = 190.4757 \, \Omega$$

Výpočet  $U_i$ :

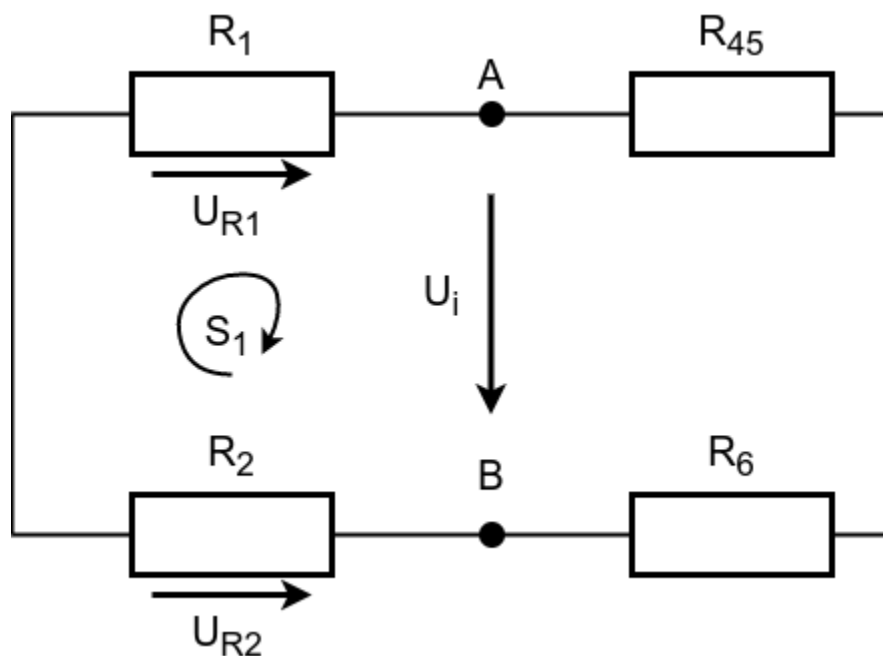

Pomocou rovnice deliča napätia vypočítame napätie na  $U_{R1}$  a  $U_{R2}$ :

$$U_{R1} = U * \frac{R_1}{R_1 + R_{45}} = 200 * \frac{70}{70 + 690} = 18.4211 \Omega$$

$$U_{R2} = U * \frac{R_2}{R_2 + R_6} = 200 * \frac{220}{220 + 300} = 84.6154 \Omega$$

Pomocou II. Kirchoffového zákona dopočítame  $U_i$ :

$$U_{R1} + U_i - U_{R3} = 0$$

$$U_i = U_{R3} - U_{R1} = 84.6154 - 18.4211 = 66.1943$$

Dopočítame  $I_{R3}$  a  $U_{R3}$ :

$$I_{R3} = \frac{U_i}{R_i + R_3} = \frac{66.1943}{190.4757 + 630} = 0.0807 A$$


$$U_{R3} = I_{R3} * R_3 = 0.0800678 * 630 = 50.8271 V$$

### 3. Príklad

**Zadanie:**

sk.	U [V]	$I_1$ [A]	$I_2$ [A]	$R_1$ [ $\Omega$ ]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$R_5$ [ $\Omega$ ]
E	135	0.55	0.65	52	42	52	42	21

$$U_{R2} = ?, I_{R2} = ?$$

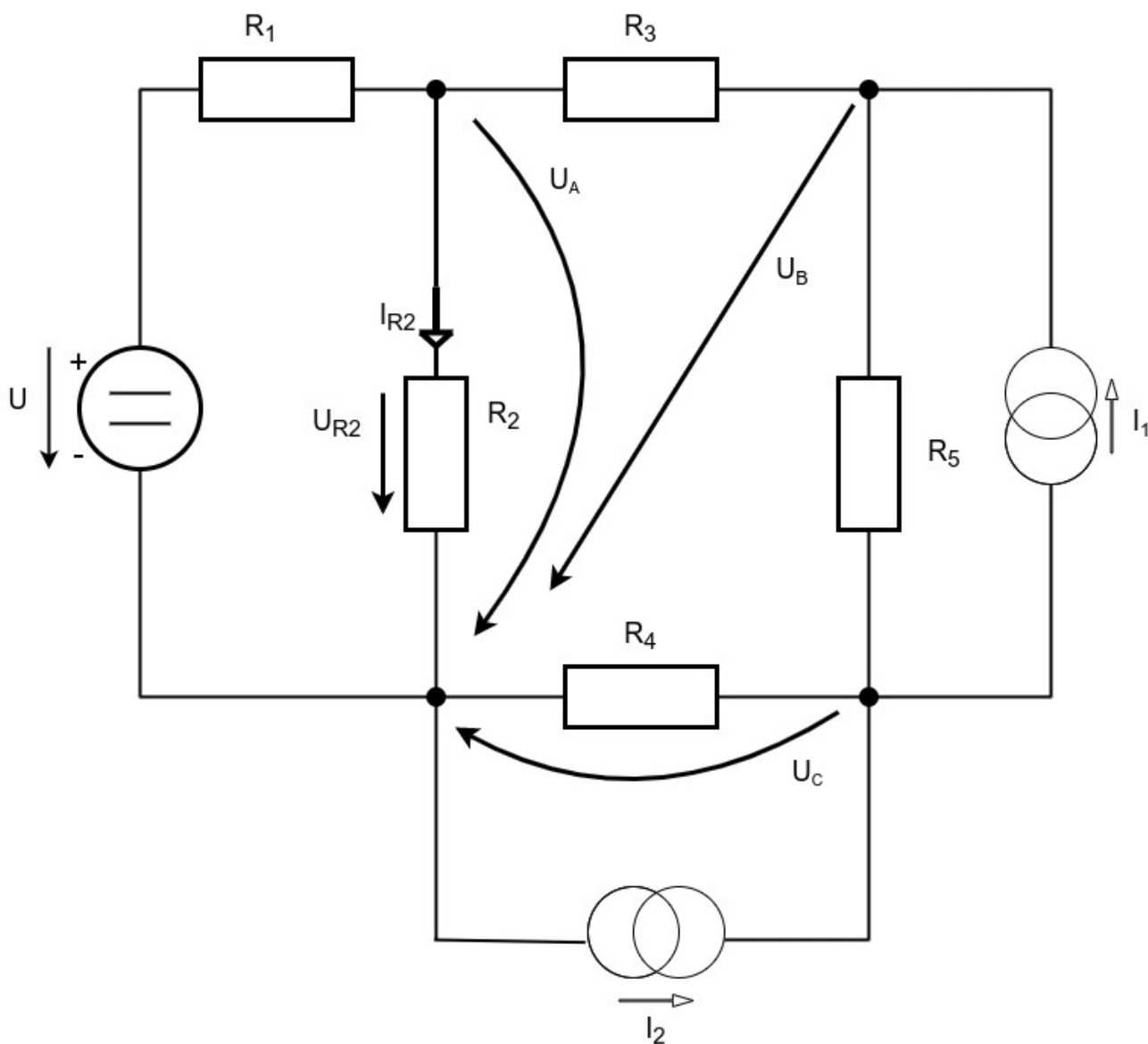

**Riešenie : metóda uzlových napätí**

Prevedieme si odpory na vodivosť.

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{52} S \quad G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{42} S \quad G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{52} S \quad G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{42} S \quad G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{21} S$$

Napäťový zdroj  $U$  prevedieme na prúdový zdroj  $I_3$ :

$$I_3 = \frac{U}{R_1} = \frac{135}{52} = 2.5961 A$$

Zostavíme rovnice pre nezávisle uzly :

$$A : -I_3 + G_1 U_A + G_2 U_A + G_3 (U_A - U_B) = 0$$

$$B : -I_1 + G_3 (U_B - U_A) + G_5 (U_B - U_C) = 0$$

$$C : -I_2 + G_4 U_C + G_5 (U_C - U_B) + I_1 = 0$$

Rovnice upravíme :

$$A : U_A (G_1 + G_2 + G_3) + U_B (-G_3) = I_3$$

$$B : U_A (-G_3) + U_B (+G_3 + G_5) + U_C (-G_5) = I_1$$

$$C : U_B (-G_5) + U_C (G_4 + G_5) = I_2 - I_1$$

Prepíšeme rovnice do maticového tvaru :

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 & 0 \\ -G_3 & G_3 + G_5 & -G_5 \\ 0 & -G_5 & G_4 + G_5 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_3 \\ I_1 \\ I_2 - I_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{17}{273} & -\frac{1}{52} & 0 \\ -\frac{1}{52} & \frac{73}{1092} & -\frac{1}{21} \\ 0 & \frac{1}{21} & \frac{1}{14} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{135}{52} \\ \frac{11}{20} \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

Vypočítame determinanty Sarrusovým pravidlom

$$[D] = \begin{vmatrix} \frac{17}{273} & -\frac{1}{52} & 0 \\ -\frac{1}{52} & \frac{73}{1092} & -\frac{1}{21} \\ 0 & \frac{1}{21} & \frac{1}{14} \end{vmatrix} = \left( \frac{17}{273} * \frac{73}{1092} * \frac{1}{14} \right) - \left( \left( -\frac{1}{21} \right) * \left( \frac{-1}{21} \right) * \frac{17}{273} \right) - \left( \frac{1}{14} \right) * \left( -\frac{1}{52} \right) * \left( -\frac{1}{52} \right) = \frac{6497}{50083488} = 1.2972 * 10^{-4}$$

$$[D_{U_A}] = \begin{vmatrix} \frac{135}{52} & -\frac{1}{52} & 0 \\ \frac{11}{20} & \frac{73}{1092} & -\frac{1}{21} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{21} & \frac{1}{14} \end{vmatrix} = \left( \frac{135}{52} * \frac{73}{1092} * \frac{1}{14} \right) - \left( \left( -\frac{1}{21} \right) * \left( -\frac{1}{21} \right) * \frac{135}{52} \right) - \left( \frac{1}{14} * \left( -\frac{1}{52} \right) * \frac{11}{20} \right) = \frac{4813}{662480} = 7.3567 * 10^{-4}$$

Pomocou Crammerovho pravidla vypočítame  $U_{R2}$  a  $I_{R2}$ :


$$U_A = U_{R2} = \frac{[D_{U_A}]}{[D]} = \frac{7.3567 * 10^{-4}}{1.2972 * 10^{-4}} = 56.7107 \text{ V}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = 1.3502 \text{ A}$$

## 4. Príklad

### Zadanie:

sk.	$U_1$ [V]	$U_2$ [V]	$R_1$ [ $\Omega$ ]	$R_2$ [ $\Omega$ ]	$L_1$ [mH]	$L_2$ [mH]	$C_1$ [ $\mu$ F]	$C_2$ [ $\mu$ F]	$f$ [Hz]
D	45	50	13	15	180	90	210	75	85

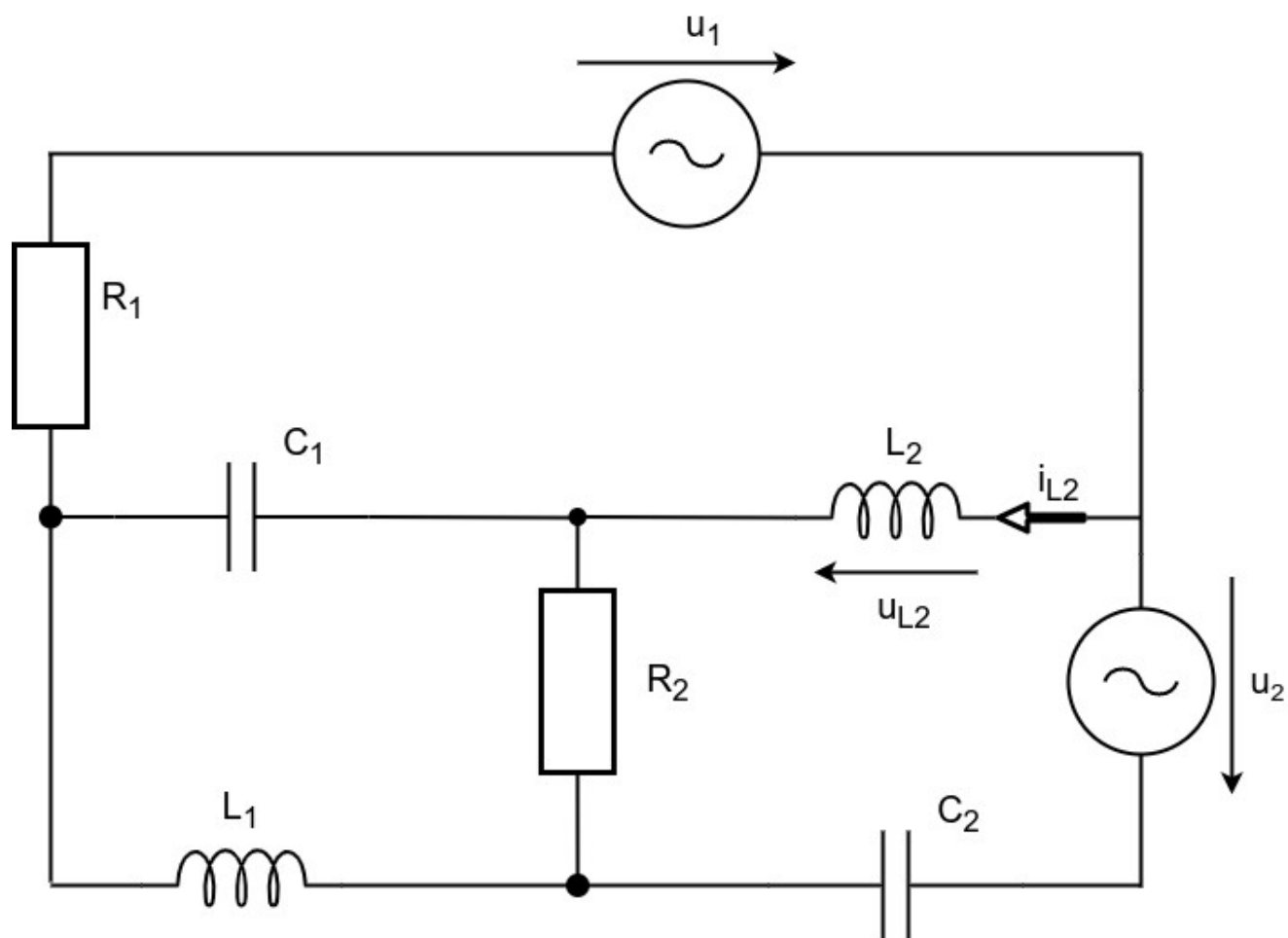

**Riešenie : metóda slučkových prúdov**

Vyjadríme si impedancie a uhlovú frekvenciu


$$\omega = 2\pi f = 2\pi 85$$

$$Z_{L1} = j\omega * L_1 = 96.1327 j \Omega$$

$$Z_{C2} = j * -\frac{1}{\omega * C_2} = -24.9655 \Omega$$

$$Z_{L2} = j\omega * L_2 = 48.0664 j \Omega$$
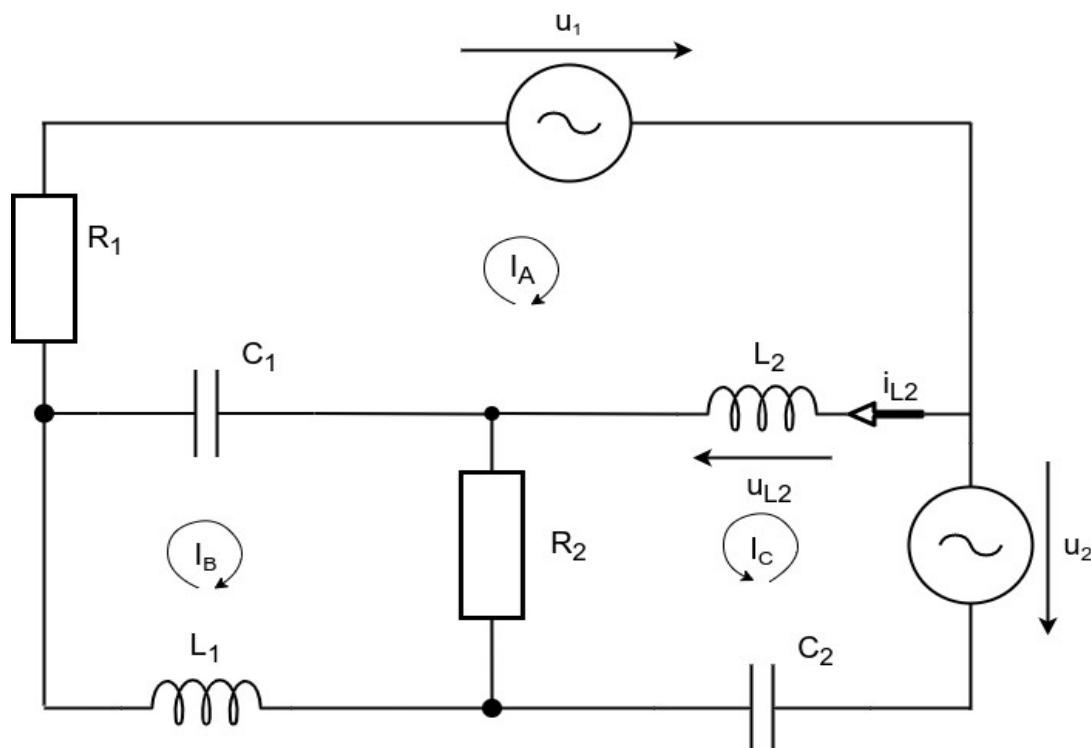
$$Z_{C1} = j * -\frac{1}{\omega * C_1} = -8.9162 \Omega$$



Zostavíme si rovnicu pre slúčkové prúdy:

$$I_A: I_A(R_1 + Z_{L2} + Z_{C1}) + I_B(-Z_{C1}) + I_C(Z_{L2}) = -45$$

$$I_B: I_A(-Z_{C1}) + I_B(Z_{L1} + Z_{C1} + R_2) + I_C(R_2) = 0$$

$$I_C: I_A(Z_{L2}) + I_B(R_2) + I_C(R_2 + Z_{C2} + Z_{L2}) = 50$$



Dosadíme do matice:

$$\begin{pmatrix} R_1 + Z_{L_2} + Z_{C_1} & -Z_{C_1} & Z_{L_2} \\ -Z_{C_1} & Z_{L_1} + Z_{C_1} + R_2 & R_2 \\ Z_{L_2} & R_2 & R_2 + Z_{C_2} + Z_{L_2} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_1 \\ 0 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

Z týchto rovníc pomocou Crameroveho a Sarussoveho pravidla zistíme hodnoty  $I_A$  a  $I_C$ .

$$I_A = \frac{300274.01993 - 1038236.8235 j}{-67985.22 + 145972.4387 j} = -1.3718 - 1.4182 j \text{ A}$$

$$I_C = \frac{-345649.9533 + 112479.6468 j}{-67985.22 + 145972.4387 j} = 1.5395 + 1.6509 j \text{ A}$$

Zistíme si napätie na  $L_2$  pomocou Ohmovho zákona:

$$U_{L_2} = Z_{L_2} * (I_A + I_C) = -11.1878 + 8.0598 j$$

Vyjadríme zo vzorca  $[U_{L_2}]$  a  $\varphi_{L_2}$

$$[U_{L_2}] = \sqrt{Re(u_{L_2})^2 + Im(u_{L_2})^2} = 13.7886 \text{ V}$$

$$\varphi_{L_2} = \arctan \frac{-11.1878}{8.0598} = 2.4215 \text{ rad}$$

Príklad	Skupina	Výsledky	
1	D	$U_{R6} = 50.4597V$	$I_{R6} = 0.0711$
2	C	$U_{R3} = 50.8271V$	$I_{R3} = 0.0807A$
3	E	$U_{R2} = 56.7107V$	$I_{R2} = 1.3502A$
4	D	$[U_{L2}] = 13.7886$	$\varphi_{L2} = 2.4215 \text{ rad}$